

第三章 逻辑门与逻辑电路


1: 写出6种逻辑门的种类

2: 画出6种逻辑门

3: 写出6种逻辑门的功能的逻辑表示

4: 写出6种逻辑门的功能的布尔代数表示

5: 写出下图电路的真值表

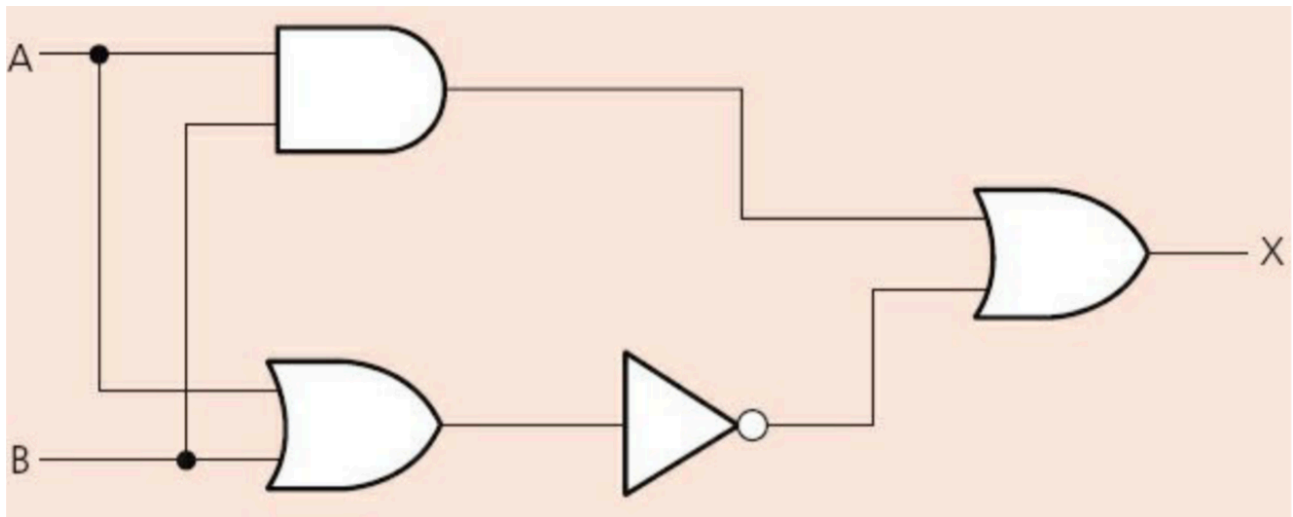

6: 用与非门表示与、或、非门，并画出等价图